# **ELEMENTOS DE SISTEMA**

# PROJETO B

### 6 DE MARÇO DE 2018

# **PARTICIPANTES**

Arthur Quintella de Mello Olga

Guilherme Schoueri

Henrique Mello Guazzelli

Juan Jorge Garcia

Lucas Vaz

# **PROPOSTA**

O projeto B consiste na montagem de uma porta lógica NOT com circuitos integrados, mais precisamente XOR:CD4070 e OR:HC4075, a fim de montar a seguinte expressão lógica:

$$Q = \overline{A} + B + C$$

#### Materiais:

1x Protoboard

1x baterias 9V

1x LED colorido


Circuito integrado CD4070

Circuito integrado HC4075


### Tabela Verdade:

А	В	С	Q
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Diagrama de Blocos Lógicos :

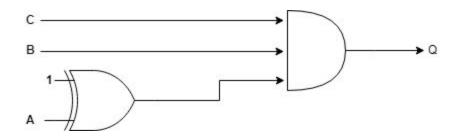

# Diagrama Elétrico/Montagem

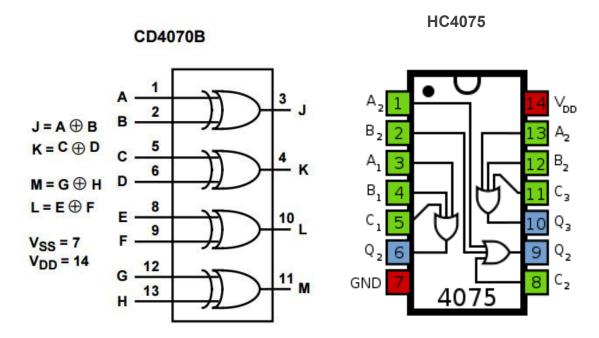


Montagem de NOT utilizando XOR:



A montagem do NOT usando XOR segue a lógica de que o XOR só irá ter output 1 quando X for diferente de Y. Dessa forma devemos lembrar que 1 é o 0 negado, enquanto 0 é 1 negado. Assim podemos perceber que que ao escolher a porta Y para ser o input, devemos fazer com que X seja diferente de Y quando Y for 0 e X igual a Y quando Y for 1, portanto devemos alimentar X de forma que seja sempre 1.

# Foto do circuito montado:

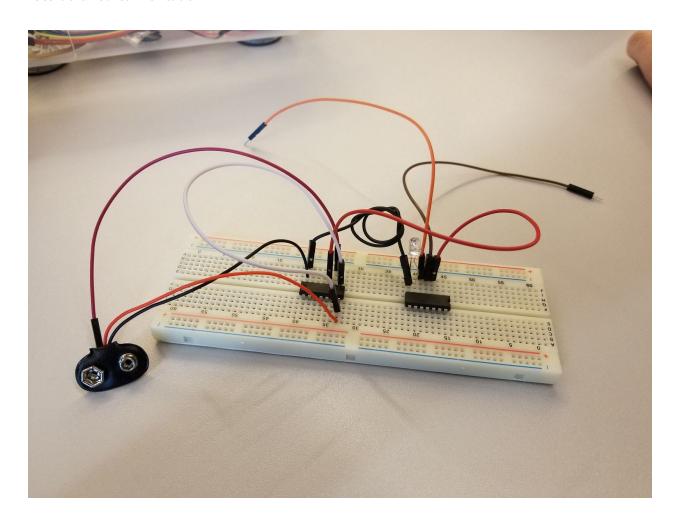

# Divisão do trabalho:

### Montagem:

-Guilherme Schoueri, Lucas Vaz, Henrique Guazzelli

### Circuito RTL(Desenho):

-Arthur Olga, Juan Garcia

### Relatório:

Todos